

Eng04075 – Eletrônica Digital I

Aula 4

Sumário

- Circuitos Combinacionais
- Funções e Equações Lógicas
- Operadores e Portas Lógicas
- Suficiência de Portas Lógicas

Eng04075 – Eletrônica Digital I

Sumário

- Circuitos Combinacionais

- Funções e Equações Lógicas

- Operadores e Portas Lógicas

- Suficiência de Portas Lógicas

- Portas Lógicas CMOS

- Projeto (SOP & POS)


- Simplificação, Diagramas V-K, Condições Irrelevantes

Módulo-3

Circuitos Combinacionais

Circuitos Lógicos Binários

Entradas

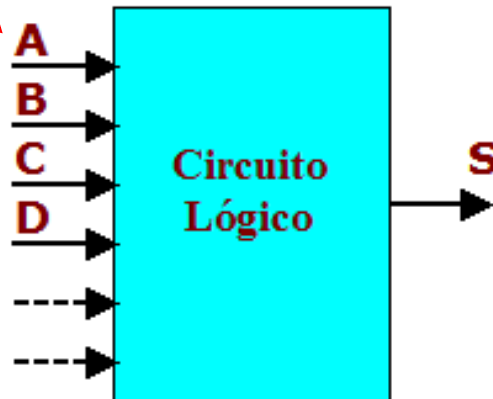

Saída


- As saídas só dependem das entradas
- A Análise e Projeto são baseados em conceitos de Álgebra Booleana (funções, teoremas, etc)

$$S = f((A+B).C.D, \dots)$$

**Equação Lógica
da Saída**

Circuitos Combinacionais

Circuitos Lógicos Binários

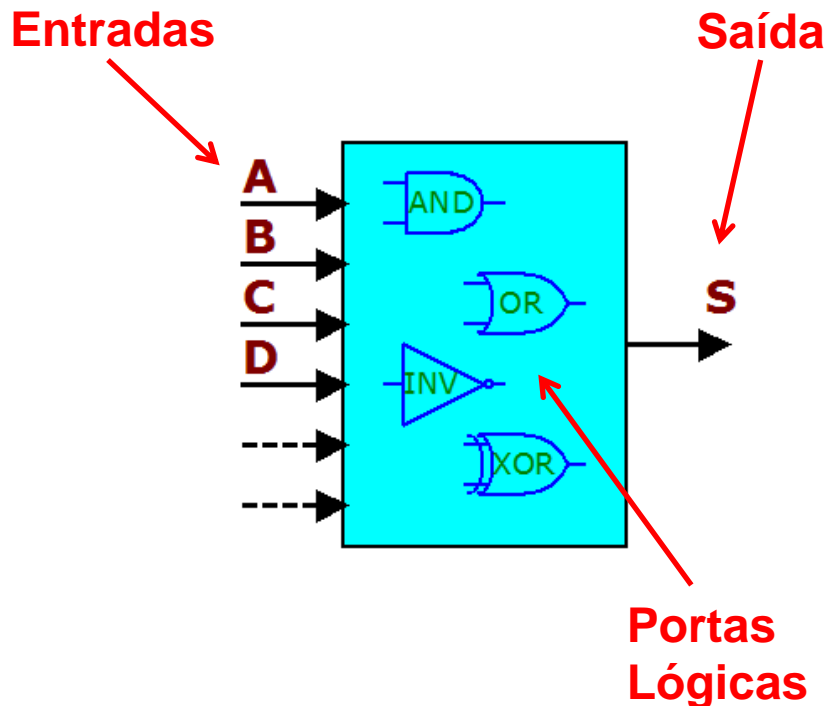


- A Análise e Projeto são baseados em conceitos de Álgebra Booleana (funções, teoremas, etc)
- As Portas Lógicas representam uma equação lógica

$$S = f((A+B).C.D, \dots)$$

Variáveis e operadores lógicos

Circuitos Combinacionais

Circuitos Lógicos Binários

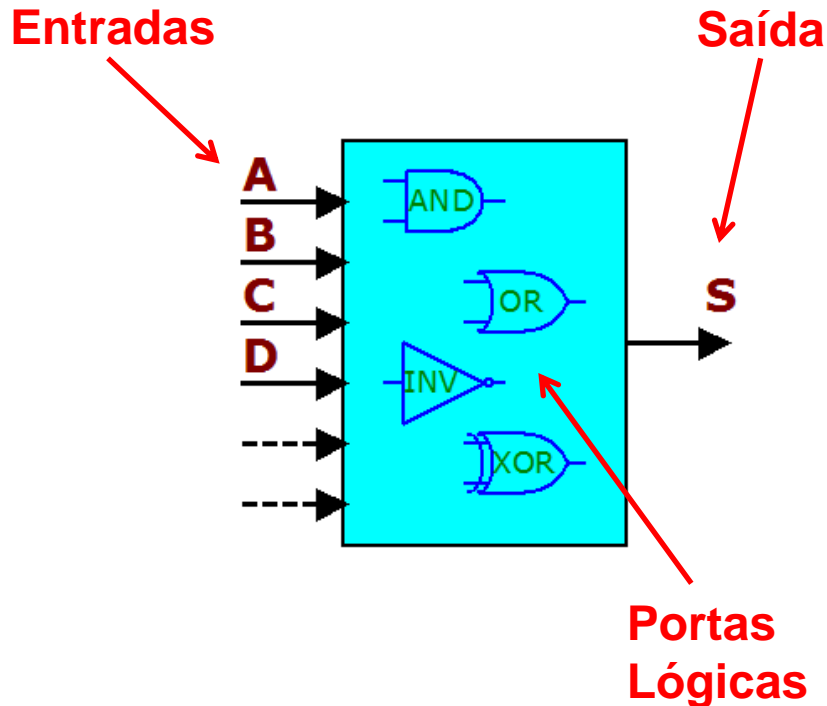


- As Portas Lógicas representam uma equação lógica
- Na Lógica Binária as variáveis podem assumir dois (2) valores ou **Níveis Lógicos**

$$S = f((A+B).C.D, \dots)$$

Variáveis e operadores lógicos

Circuitos Combinacionais

Circuitos Lógicos Binários

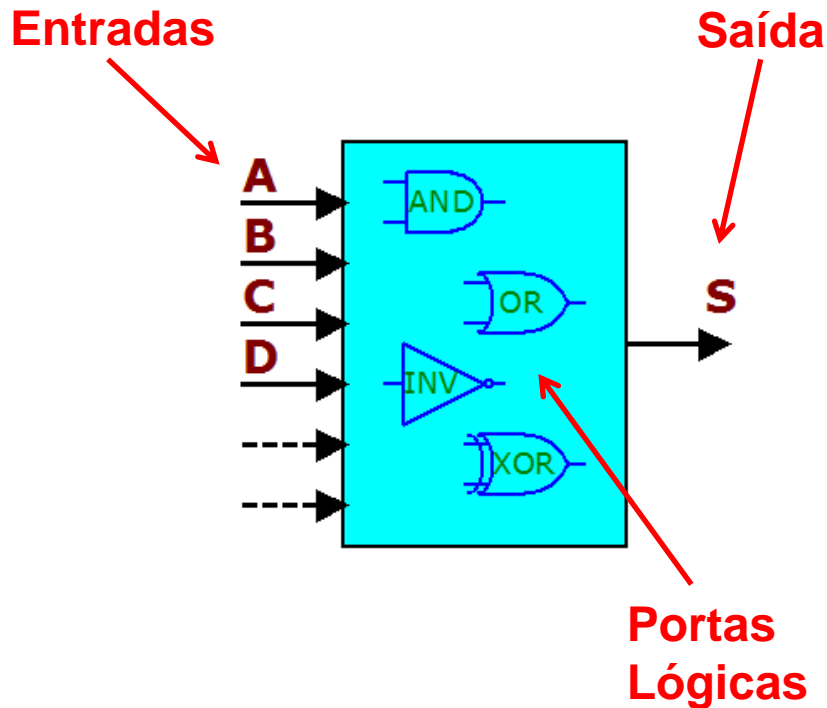


- Na Lógica Binária as variáveis podem assumir dois (2) valores ou **Níveis Lógicos**
- Com '**n**' entradas => **2ⁿ** possíveis configurações de entrada

$$S = f((A+B).C.D, \dots)$$

Variáveis e operadores lógicos

Circuitos Combinacionais

Circuitos Lógicos Binários

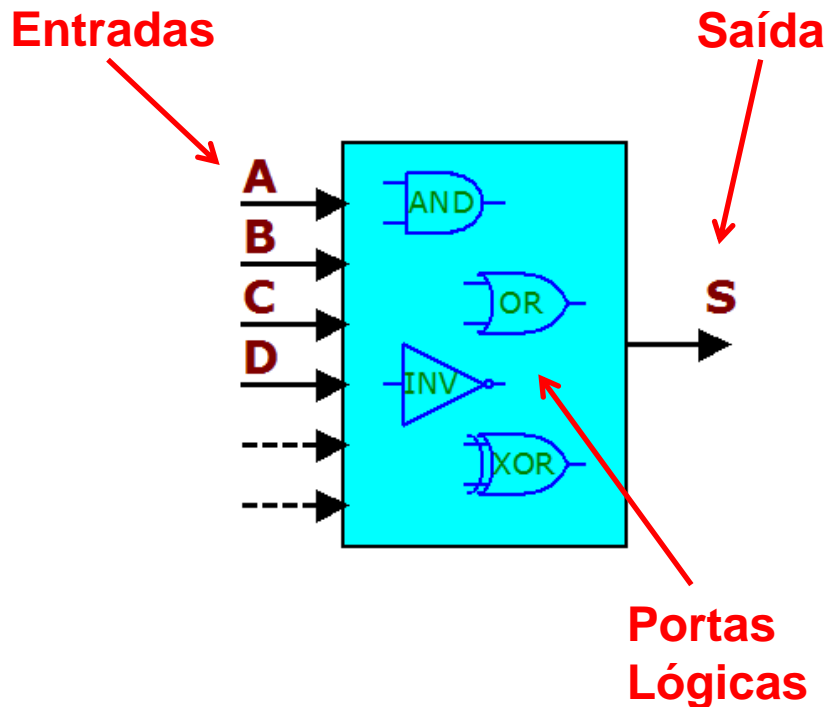

- P.Ex. Com $n=4$ entradas $\Rightarrow 2^4 = 16$ possíveis configurações de entrada
- A tabela com os valores das entradas e saídas é a **Tabela Verdade** da equação ou porta lógica

$$S = f((A+B).C.D, \dots)$$

Variáveis e operadores lógicos

Circuitos Combinacionais

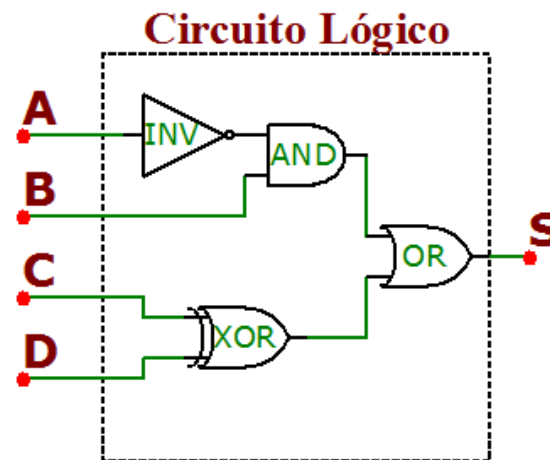
Circuitos Lógicos Binários - Exemplo

Tabela Verdade






A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Equação Lógica da Saída

$$S = (\neg(A.B) + (C \oplus D))$$



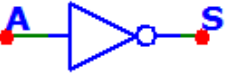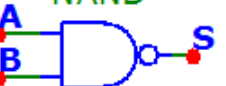

Operadores e Portas Lógicas

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Inversor 	$S = \neg A$	0		1
		1		0
AND 	$S = A \cdot B$	0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1
OR 	$S = A + B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	1
NAND 	$S = \neg(A \cdot B)$ $= \neg A + \neg B$	0	0	1
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
NOR 	$S = \neg(A + B)$ $= \neg A \cdot \neg B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	0

➤ Operadores:
NOT (\neg) , AND (\cdot), OR ($+$)


➤ Portas Lógicas:
Inversor, AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Xor 	$S = A \oplus B$ $= \neg A \cdot B + A \cdot \neg B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
XNor 	$S = \neg(A \oplus B)$ $= \neg A \cdot B + A \cdot B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1


Inversor



Portas Lógicas – Chaves

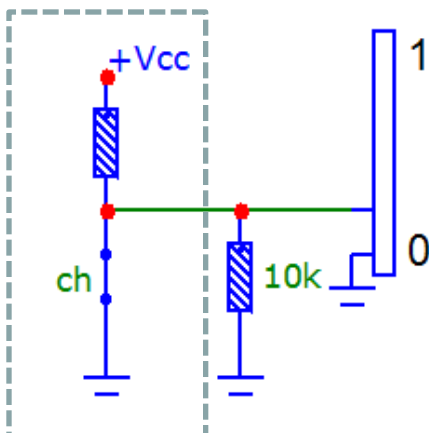

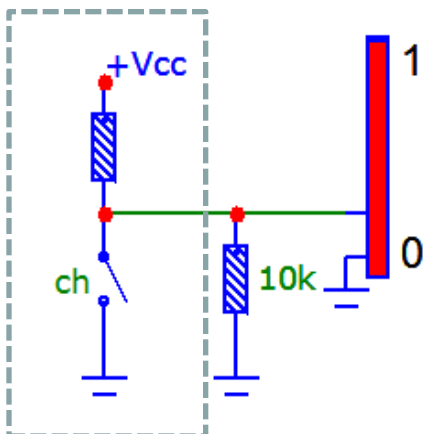- Com “ch” ligada “on”
 - **nível lógico ‘1’** - a
 tensão da fonte não é
 aplicada no resistor
 de 10K e a barra fica
 desligada “off” - **nível
 lógico ‘0’**



- Com “ch” desligada
 “off” - **nível lógico ‘0’** -
 a tensão da fonte é
 aplicada no resistor
 de 10k e a barra fica
 ligada “on” - **nível
 lógico ‘1’**

- Porta “Inversor” ou
 “NOT”

Símbolo




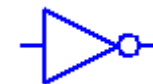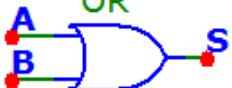

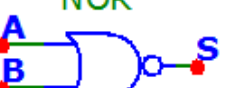


Tabela Verdade

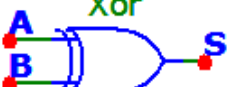

ch	barra
on ('1')	off ('0')
off ('0')	on ('1')

Operadores e Portas Lógicas

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Inversor 	$S = \neg A$	0		1
		1		0
AND 	$S = A \cdot B$	0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1
OR 	$S = A + B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	1
NAND 	$S = \neg(A \cdot B)$ $= \neg A + \neg B$	0	0	1
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
NOR 	$S = \neg(A + B)$ $= \neg A \cdot \neg B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	0

➤ Operadores:
NOT (\neg) , AND (\cdot), OR ($+$)





➤ Portas Lógicas:
Inversor, AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Xor 	$S = A \oplus B$ $= \neg A \cdot B + A \cdot \neg B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
XNor 	$S = \neg(A \oplus B)$ $= \neg A \cdot \neg B + A \cdot B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1

AND



Portas Lógicas – Chaves

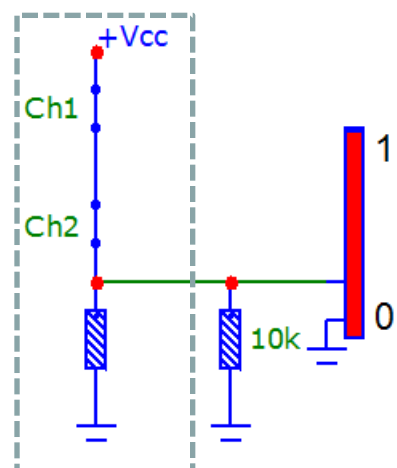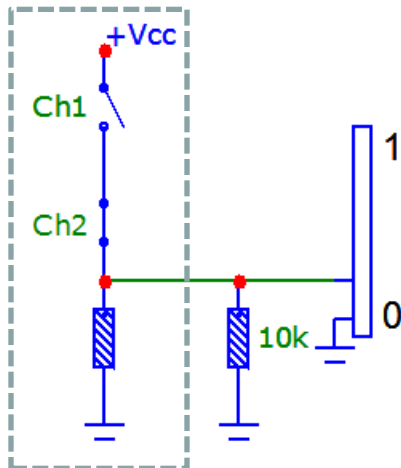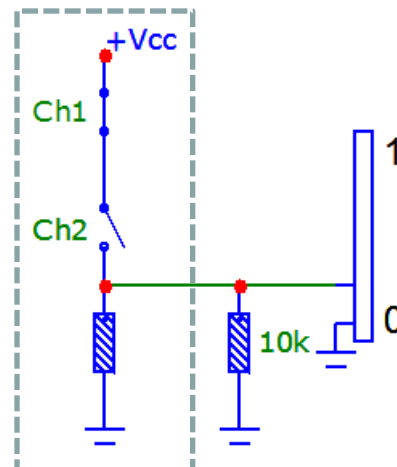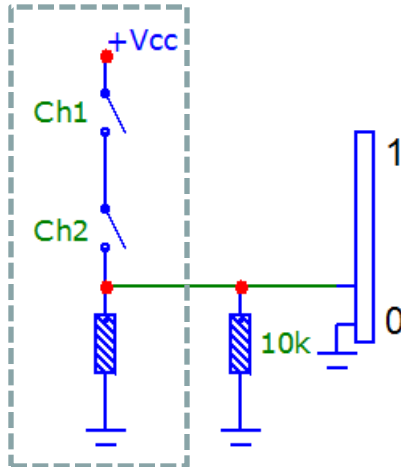


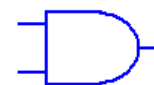- Somente quando “ch1” E “ch2” estão ligadas “on” (‘1’) a tensão da fonte é aplicada no resistor e a barra fica ligada “on” (‘1’)
- **Porta “E” ou “AND”**

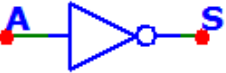


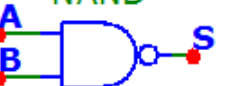

Tabela Verdade

ch1	ch2	barra
off (‘0’)	off (‘0’)	off (‘0’)
off (‘0’)	on (‘1’)	off (‘0’)
on (‘1’)	off (‘0’)	off (‘0’)
on (‘1’)	on (‘1’)	on (‘1’)

Símbolo






Operadores e Portas Lógicas

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Inversor 	$S = \neg A$	0		1
		1		0
AND 	$S = A \cdot B$	0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1
OR 	$S = A + B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	1
NAND 	$S = \neg(A \cdot B)$ $= \neg A + \neg B$	0	0	1
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
NOR 	$S = \neg(A + B)$ $= \neg A \cdot \neg B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	0





➤ Operadores:
NOT (\neg) , AND (\cdot), OR ($+$)

➤ Portas Lógicas:
Inversor, AND, OR, NAND, NOR,
XOR e XNOR

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Xor 	$S = A \oplus B$ $= \neg A \cdot B + A \cdot \neg B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
XNor 	$S = \neg(A \oplus B)$ $= \neg A \cdot \neg B + A \cdot B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1

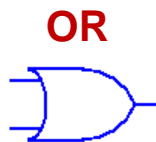

Portas Lógicas – Chaves

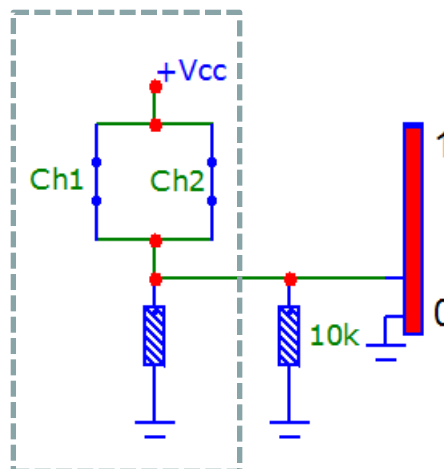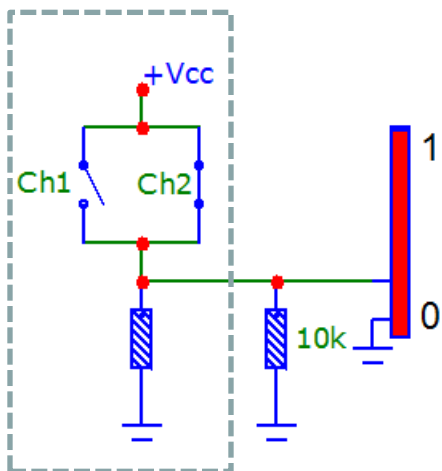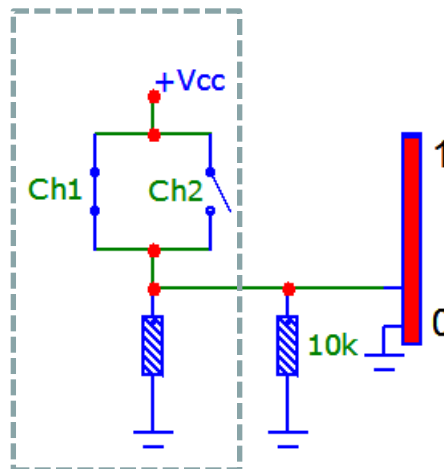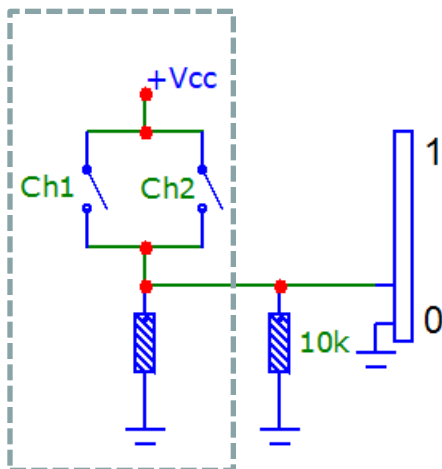

- Sempre que “ch1” OU “ch2” estão ligadas “on” (‘1’)
- a tensão da fonte é aplicada no resistor e a barra fica ligada “on” (‘1’)
- **Porta “OU” ou “OR”**

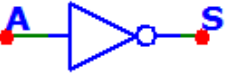


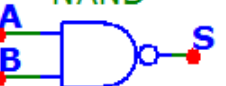

Tabela Verdade

ch1	ch2	barra
off (‘0’)	off (‘0’)	off (‘0’)
off (‘0’)	on (‘1’)	on (‘1’)
on (‘1’)	off (‘0’)	on (‘1’)
on (‘1’)	on (‘1’)	on (‘1’)

Símbolo





Operadores e Portas Lógicas

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Inversor 	$S = \neg A$	0		1
		1		0
AND 	$S = A \cdot B$	0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1
OR 	$S = A + B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	1
NAND 	$S = \neg(A \cdot B)$ $= \neg A + \neg B$	0	0	1
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
NOR 	$S = \neg(A + B)$ $= \neg A \cdot \neg B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	0

➤ Operadores:
NOT (/) , AND (.), OR (+)





➤ Portas Lógicas:
Inversor, AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Xor 	$S = A \oplus B$ $= \neg A \cdot B + A \cdot \neg B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
XNor 	$S = \neg(A \oplus B)$ $= \neg A \cdot \neg B + A \cdot B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1

NAND



Portas Lógicas – Chaves

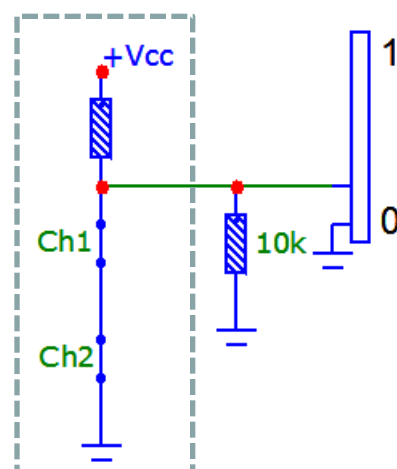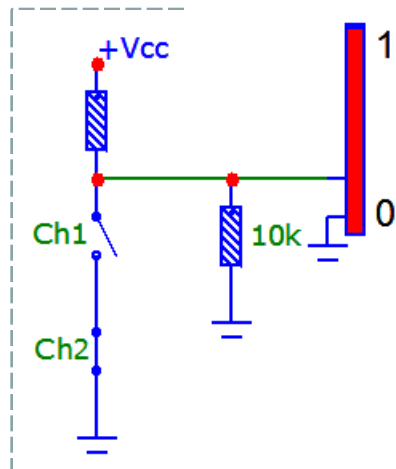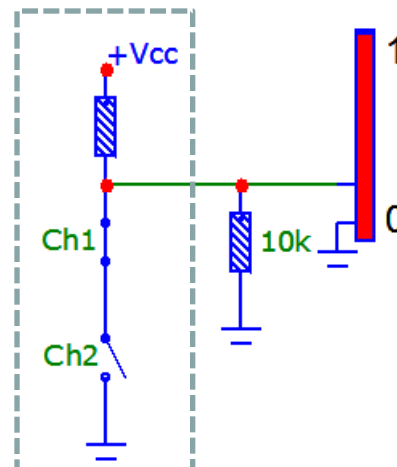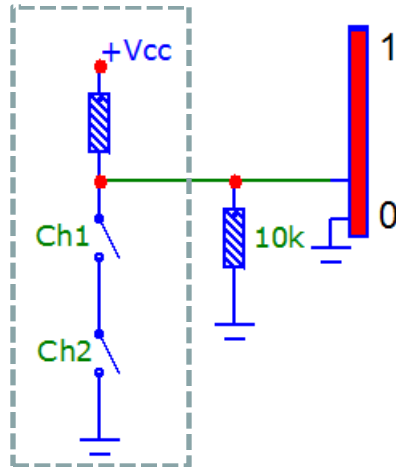

- Somente quando “ch1” E “ch2” estão ligadas “on” (‘1’) a tensão da fonte não é aplicada no resistor e a barra fica desligada “off” (‘0’)
- Porta “não E” ou “NAND”



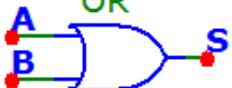

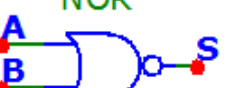
Tabela Verdade

ch1	ch2	barra
off (‘0’)	off (‘0’)	off (‘1’)
off (‘0’)	on (‘1’)	off (‘1’)
on (‘1’)	off (‘0’)	off (‘1’)
on (‘1’)	on (‘1’)	on (‘0’)

Símbolo





Operadores e Portas Lógicas

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Inversor 	$S = \neg A$	0		1
		1		0
AND 	$S = A \cdot B$	0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1
OR 	$S = A + B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	1
NAND 	$S = \neg(A \cdot B)$ $= \neg A + \neg B$	0	0	1
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
NOR 	$S = \neg(A + B)$ $= \neg A \cdot \neg B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	0

➤ Operadores:
NOT (\neg) , AND (\cdot), OR ($+$)





➤ Portas Lógicas:
Inversor, AND, OR, NAND, NOR,
XOR e XNOR

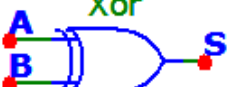Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Xor 	$S = A \oplus B$ $= \neg A \cdot B + A \cdot \neg B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
XNor 	$S = \neg(A \oplus B)$ $= \neg A \cdot \neg B + A \cdot B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1

NOR



Portas Lógicas – Chaves

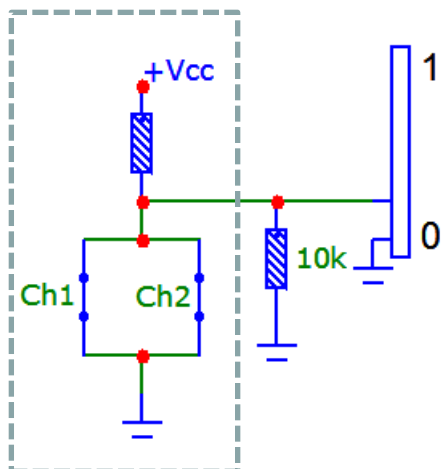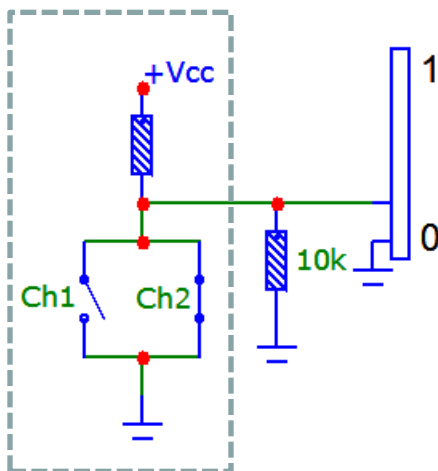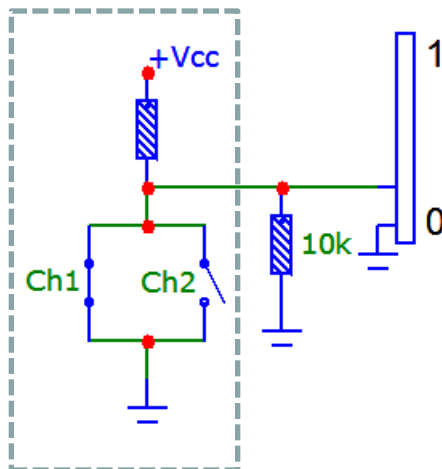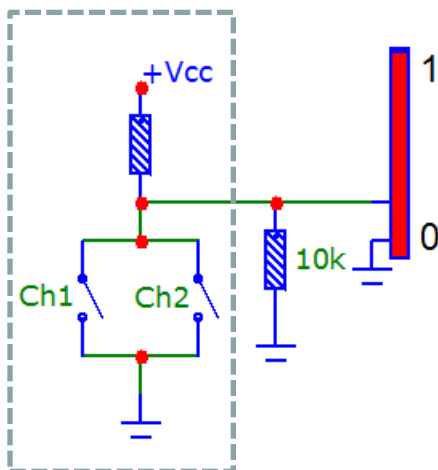

- Sempre que “ch1” OU “ch2” estão ligadas “on” (‘1’)
- a tensão da fonte não é aplicada no resistor e a barra fica desligada “off” (‘0’)
- **Porta “não OU” ou “NOR”**



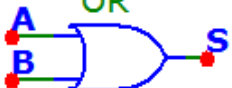

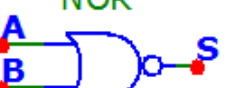
Tabela Verdade

ch1	ch2	barra
off (‘0’)	off (‘0’)	off (‘1’)
off (‘0’)	on (‘1’)	on (‘0’)
on (‘1’)	off (‘0’)	on (‘0’)
on (‘1’)	on (‘1’)	on (‘0’)

Símbolo





Operadores e Portas Lógicas

Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Inversor 	$S = \neg A$	0		1
		1		0
AND 	$S = A \cdot B$	0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1
OR 	$S = A + B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	1
NAND 	$S = \neg(A \cdot B)$ $= \neg A + \neg B$	0	0	1
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
NOR 	$S = \neg(A + B)$ $= \neg A \cdot \neg B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	0

➤ Operadores:
NOT (\neg) , AND (\cdot), OR ($+$)

➤ Portas Lógicas:
Inversor, AND, OR, NAND, NOR,
XOR e XNOR

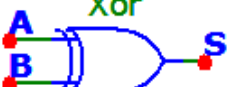Porta Lógica	Equação Lógica	A	B	S
Xor 	$S = A \oplus B$ $= \neg A \cdot B + A \cdot \neg B$	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
XNor 	$S = \neg(A \oplus B)$ $= \neg A \cdot \neg B + A \cdot B$	0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1

Principais Identidades e Teoremas

➤ Identidades

$$\begin{array}{ll} 0.A = 0 & 0 + A = A \\ 1.A = A & 1 + A = 1 \\ A.A = A & A + A = A \\ A./A = 0 & A + ./A = 1 \end{array}$$

➤ Vizinhança Lógica

$$\begin{array}{l} A.B + A./B = A \\ (A + B).(A + ./B) = A \end{array}$$

➤ Teoremas de Morgan

$$\begin{array}{l} /(A.B.C. \dots) = (/A + ./B + ./C + \dots) \\ /(A + B + C + \dots) = (/A./B./C. \dots) \end{array}$$

➤ Leis Comutativas

$$(A + B) = (B + A)$$

$$(A.B) = (B.A)$$

➤ Leis Associativas

$$A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$A.B.C = (A.B).C = A.(B.C)$$

➤ Leis Distributivas


$$A.(B + C) = A.B + A.C$$

$$A + (B.C) = (A + B).(A + C)$$

Principais Identidades e Teoremas

Equivalências

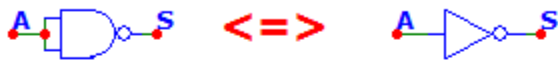
$$\overline{\overline{(A.A)}} \Leftrightarrow \overline{A}$$



$$\overline{\overline{(A.1)}} \Leftrightarrow \overline{A}$$



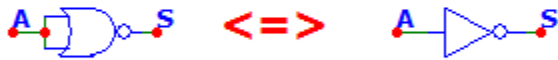
$$\overline{\overline{(A + A)}} \Leftrightarrow \overline{A}$$




$$\overline{\overline{(A + 0)}} \Leftrightarrow \overline{A}$$


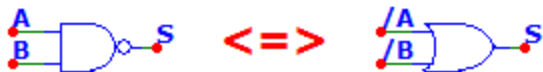
$$\overline{\overline{(A.B)}} \Leftrightarrow \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$



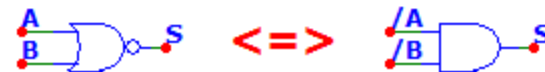
$$\overline{\overline{(A + B)}} \Leftrightarrow \overline{\overline{A} . \overline{B}}$$




Principais Identidades e Teoremas

Equivalências

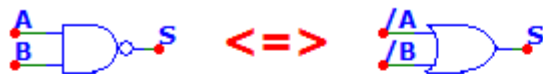
$$\overline{(A.B)} \Leftrightarrow (\overline{A} + \overline{B})$$


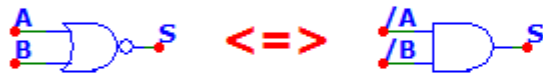
$$\overline{(A + B)} \Leftrightarrow (\overline{A} . \overline{B})$$


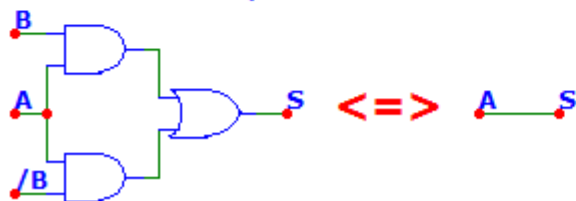
$$A.B + A.\overline{B} \Leftrightarrow A$$



$$A.B + C.D \Leftrightarrow \overline{(\overline{(A.B)} . \overline{(C.D)})}$$




$$(A + B).(C + D) \Leftrightarrow \overline{(\overline{(A + B)} + \overline{(C + D)})}$$




Principais Identidades e Teoremas

Equivalências

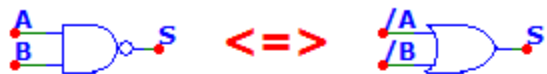
$$\overline{(A.B)} \Leftrightarrow (\overline{A} + \overline{B})$$





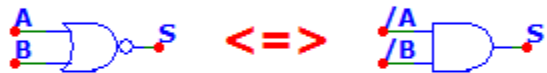
$$\overline{(A + B)} \Leftrightarrow (\overline{A} . \overline{B})$$


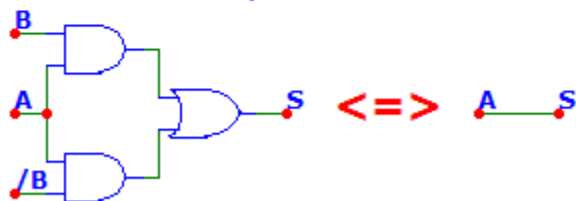
$$A.B + A.\overline{B} \Leftrightarrow A$$



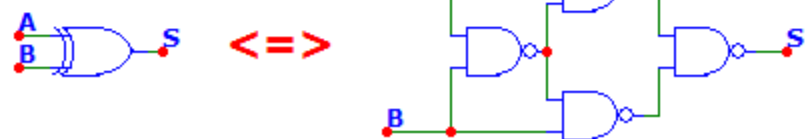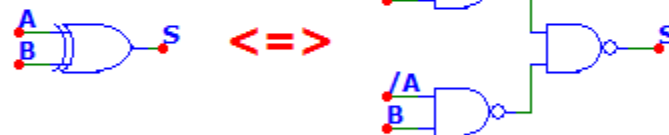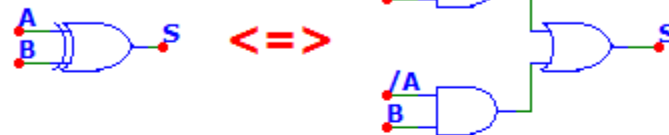
$$A \text{ xor } B \Leftrightarrow \overline{A}.B + A.\overline{B}$$




Principais Identidades e Teoremas

Equivalências


$$A.B.C \Leftrightarrow (A.B).C$$

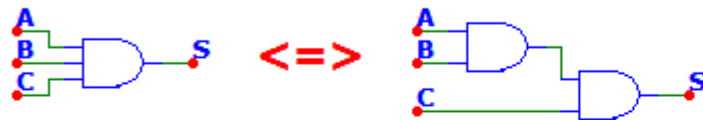

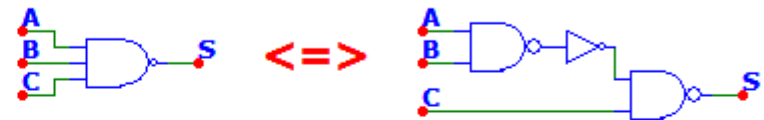
$$\overline{\overline{A.B.C}} \Leftrightarrow \overline{\overline{\overline{A.B}} . C}$$


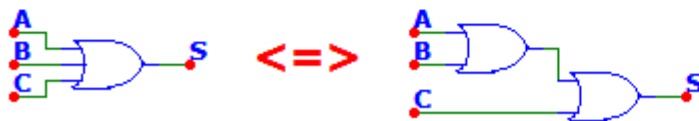
$$(A + B + C) \Leftrightarrow (A + B) + C$$


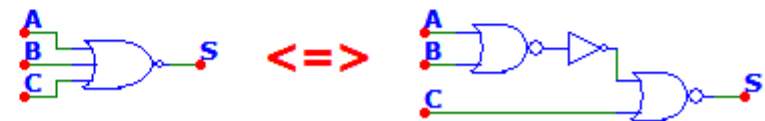
$$\overline{\overline{(A + B + C)}} \Leftrightarrow \overline{\overline{\overline{(A+B)}} + C}$$



Principais Identidades e Teoremas

➤ Identidades

$$\begin{array}{ll} 0.A = 0 & 0 + A = A \\ 1.A = A & 1 + A = 1 \\ A.A = A & A + A = A \\ A./A = 0 & A + ./A = 1 \end{array}$$

➤ Vizinhança Lógica

$$\begin{array}{l} A.B + A./B = A \\ (A + B).(A + ./B) = A \end{array}$$

➤ Teoremas de Morgan

$$\begin{array}{l} /(A.B.C. \dots) = (/A + ./B + ./C + \dots) \\ /(A + B + C + \dots) = (/A./B./C. \dots) \end{array}$$

➤ Leis Comutativas

$$(A + B) = (B + A)$$

$$(A.B) = (B.A)$$

➤ Leis Associativas

$$A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$A.B.C = (A.B).C = A.(B.C)$$

➤ Leis Distributivas


$$A.(B + C) = A.B + A.C$$

$$A + (B.C) = (A + B).(A + C)$$

Suficiência de Portas


Equivalências
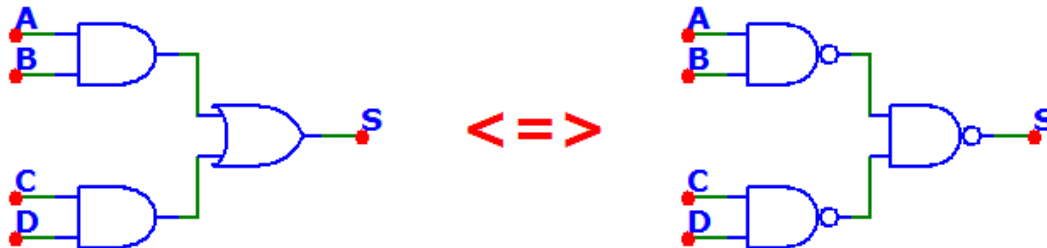
$$A.B + C.D \Leftrightarrow \neg(\neg(A.B) \cdot \neg(C.D))$$



Suficiência NAND
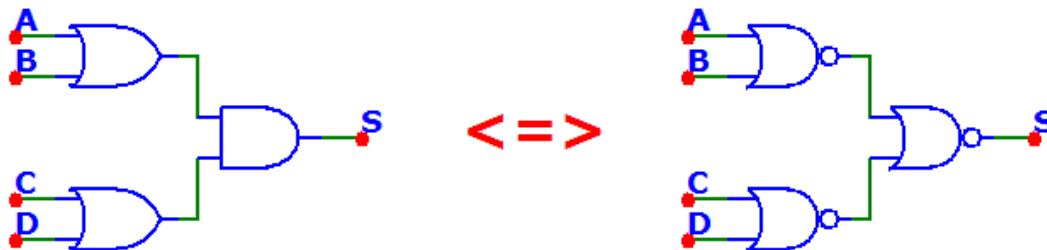
$$(A + B).(C + D) \Leftrightarrow \neg(\neg(A + B) + \neg(C + D))$$



Suficiência NOR

Portas Lógicas - Montagens -

Pinagem dos CIs 7400 e 4011



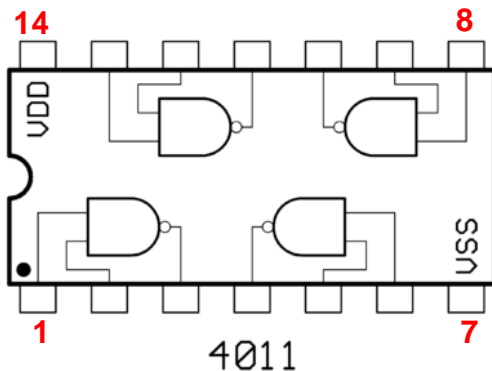
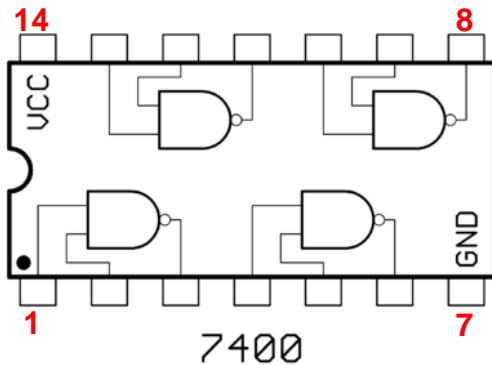


Diagrama Esquemático e Pinagem Xor c/ Nands - CI 7400

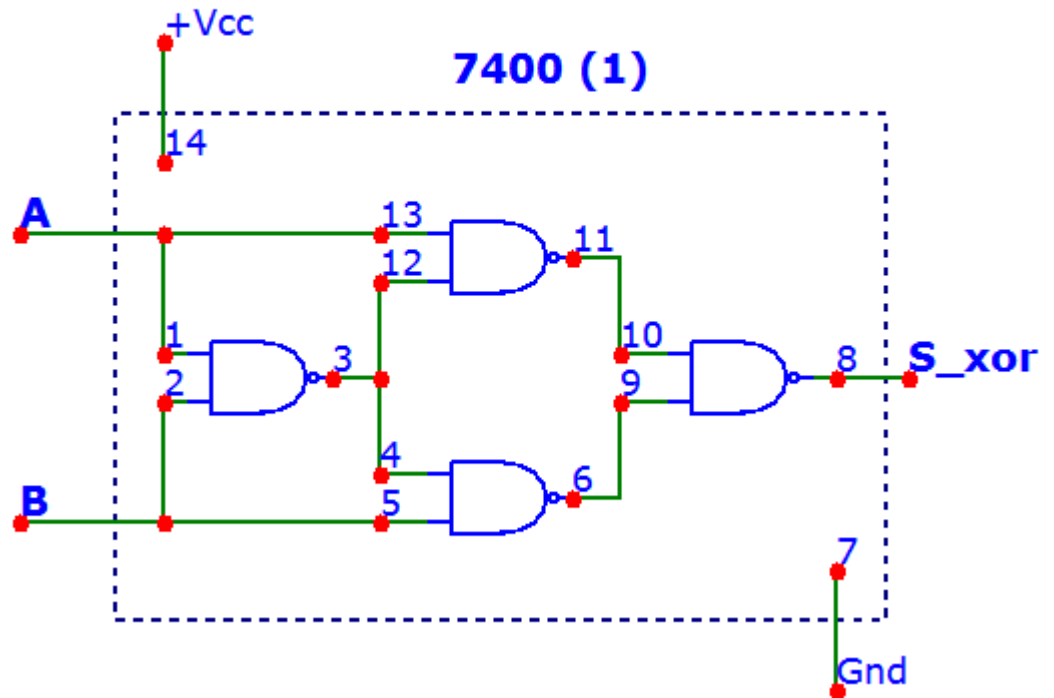

Portas Lógicas - Montagens -

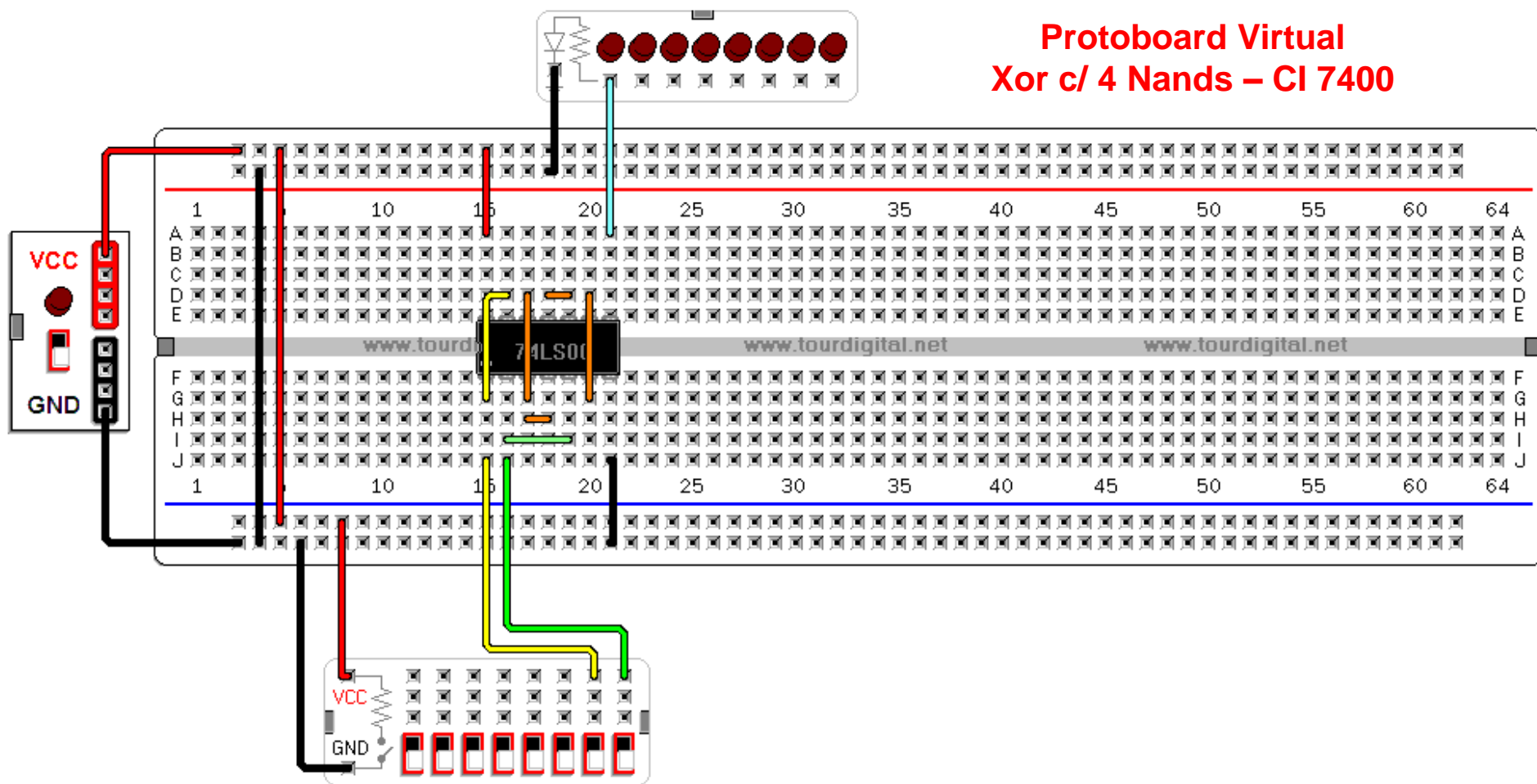Protoboard Virtual
Xor c/ 4 Nands – CI 7400



Portas Lógicas - Montagens -

Protoboard Real Xor c/ 4 Nands – CI 7400

Nome do aluno
com Turma e
No. de ordem
na chamada

Fonte de
Alimentação
+5V (1A)

Micro
Chaves c/
Resistores
para as
Entradas

Capacitor
entre +Vcc e
Gnd para filtro
de ruídos

Conexões
Extras

Leds c/
Resistores
na(s)
Saída(s)

CI 7400

